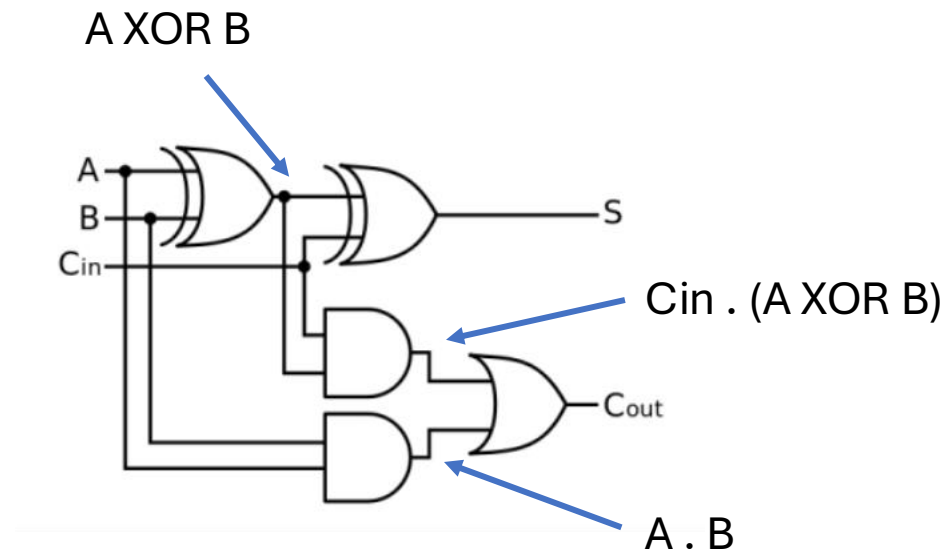


TP1 – Full adder

1) Ecrivez sous forme d'équation logique le schéma du full adder.



$$S = A \oplus B \oplus \text{Cin}$$

$$\text{Cout} = \text{Cin} \cdot (A \oplus B) + A \cdot B$$


2) Quelles sont les entrées et sorties du full adder ?

Entrées : A, B, Cin

Sorties : S et Cout

TP1 – Full adder

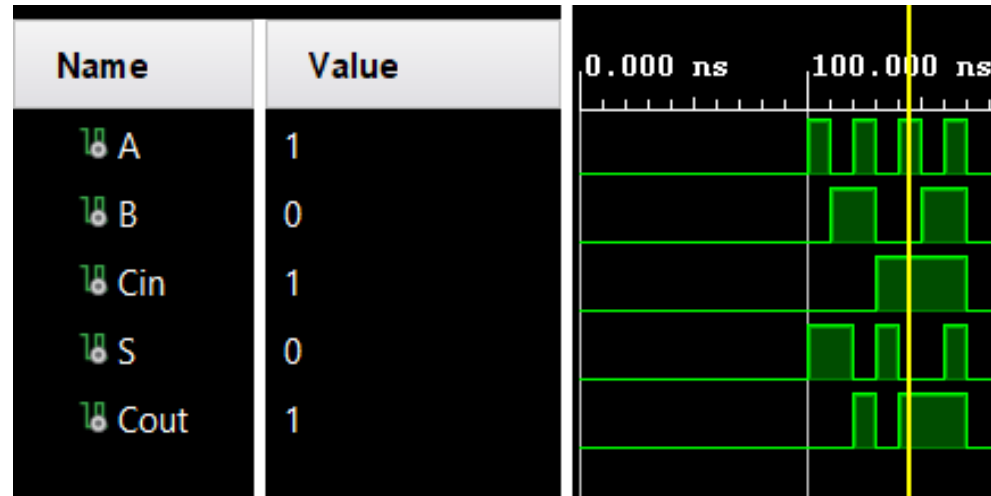
7) Dans l'onglet « Flow Navigator », cliquez sur « Run Behavioral Simulation ».



On peut observer les variations du full adder en fonction de toutes les combinaisons de valeurs pour A, B, C. Ces valeurs sont en adéquation avec les tests automatiques du testbench.

TP1 – Full adder

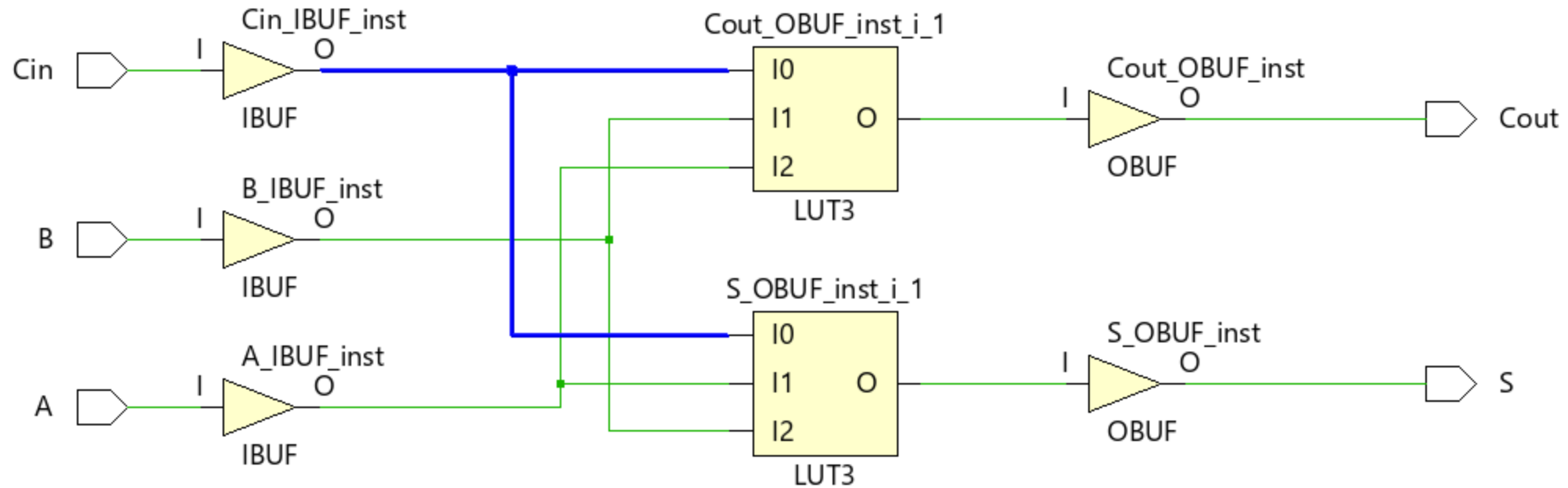10. Déroulez le menu « Synthesis » et cliquez sur « Schematic » pour ouvrir la schématique. Où sont les portes logiques de l'architecture ? Vous pouvez mettre en surbrillance les fils en cliquant dessus pour mieux suivre leur chemin.



Les porte logique se trouvent dans les LUT3, ça ne ressemble pas vraiment à la schematic du Full Adder de base.